 


EEC 281 - Homework/Project #1

Problem 1

a) 6 bits, 4.2 format

b)



c) -7.5

d) 0.25

e) 10.75

f)

Time: 0	a: 0001	b: 0000	c: 0000	d: 000001	Y
Time: 100	a: 0000	b: 0000	c: 0000	d: 000000	Y
Time: 200	a: 0000	b: 1111	c: 1000	d: 100010	Y
Time: 300	a: 0011	b: 0011	c: 0011	d: 001111	Y
Time: 400	a: 0100	b: 0110	c: 0111	d: 011110	Y
Time: 500	a: 0101	b: 0011	c: 0111	d: 011001	Y
Time: 600	a: 0111	b: 1010	c: 1100	d: 111011	Y
Time: 700	a: 1111	b: 0111	c: 0111	d: 101011	Y
Time: 800	a: 1111	b: 1111	c: 1111	d: 111111	Y
Time: 900	a: 1000	b: 1001	c: 1010	d: 111010	Y
Time: 1000	a: 1100	b: 1101	c: 1110	d: 111110	Y
Time: 1100	a: 1010	b: 1011	c: 1100	d: 111100	Y
Time: 1200	a: 0110	b: 0101	c: 0011	d: 010110	Y
Time: 1300	a: 0010	b: 0001	c: 0000	d: 000100	Y
Time: 1400	a: 1110	b: 1101	c: 1011	d: 111010	Y

Functionality: Fully Functional

Code:

probl.v

```
`timescale 10ps/1ps

module threetwo (
    a,
    b,
    c,
    e,
    f
```

```

);

input a;
input b;
input c;
output e;
output f;
assign e = a ^ b ^ c;
assign f = (a & b) | (b & c) | (a & c);

endmodule

module threetwo4(
    a,
    b,
    c,
    e,
    f
);

    // input interface
    input [3:0] a;
    input [3:0] b;
    input [3:0] c;
    // output interface
    output [4:0] e;
    output [4:0] f;

    reg [3:0] _b;

    //----- main

    threetwo num00 (.a(a[0]), .b(0), .c(0), .e(e[0]), .f(f[0]));
    threetwo num01 (.a(a[1]), .b(_b[0]), .c(c[0]), .e(e[1]), .f(f[1]));
    threetwo num02 (.a(a[2]), .b(_b[1]), .c(c[1]), .e(e[2]), .f(f[2]));
    threetwo num03 (.a(a[3]), .b(_b[2]), .c(c[2]), .e(e[3]), .f(f[3]));
    threetwo num04 (.a(0), .b(_b[3]), .c(c[3]), .e(e[4]), .f(f[4]));

    always @(*) begin
        if (b[3] == 1'b1) begin
            _b = ~{1'b0, b[2:0]} + 1'b1;
        end
        else begin
            _b = b;
        end
    end
end

```

```

        // $write("b: %b ", b);
        // $write("_b: %b\n", _b);
    end
endmodule

module prob1(
    a,
    b,
    c,
    d
);

    // input interface
    input [3:0] a;
    input [3:0] b;
    input [3:0] c;
    // output interface
    output [5:0] d;

    wire [4:0] e;
    wire [4:0] f;
    //----- main
    threetwo4 _threetwo4(
        .a(a),
        .b(b),
        .c(c),
        .e(e),
        .f(f)
    );
    assign d = e + {f, 1'b0};
endmodule

```

prob1_tbench.vt

```

`timescale 10ps/1ps

module prob1_tbench;

    reg [3:0] a;
    reg [3:0] b;
    reg [3:0] c;

    wire [5:0] d;

```

```

prob1 _prob1 (
    .a(a),
    .b(b),
    .c(c),
    .d(d)
);

initial begin

    a = 4'b0001; b = 4'b0000; c = 4'b0000;
    #10 a = 4'b0000; b = 4'b0000; c = 4'b0000;
    #10 a = 4'b0000; b = 4'b1111; c = 4'b1000;
    #10 a = 4'b0011; b = 4'b0011; c = 4'b0011;
    #10 a = 4'b0100; b = 4'b0110; c = 4'b0111;
    #10 a = 4'b0101; b = 4'b0011; c = 4'b0111;
    #10 a = 4'b0111; b = 4'b1010; c = 4'b1100;
    #10 a = 4'b1111; b = 4'b0111; c = 4'b0111;
    #10 a = 4'b1111; b = 4'b1111; c = 4'b1111;
    #10 a = 4'b1000; b = 4'b1001; c = 4'b1010;
    #10 a = 4'b1100; b = 4'b1101; c = 4'b1110;
    #10 a = 4'b1010; b = 4'b1011; c = 4'b1100;
    #10 a = 4'b0110; b = 4'b0101; c = 4'b0011;
    #10 a = 4'b0010; b = 4'b0001; c = 4'b0000;
    #10 a = 4'b1110; b = 4'b1101; c = 4'b1011;
    #10 $finish;
end

initial begin
    $monitor("Time: %0t | a: %b | b: %b | c: %b | d: %b",
        $time, a, b, c, d);
end

endmodule

```

Problem 2

- a) 11 bits, 6.5 format
- b) -32
- c) -0.125
- d) 28
- e)

Time: 0 mantissa: 0100 exp: 100 out: 000000000100	Y
Time: 100 mantissa: 1000 exp: 011 out: 100000000000	Y
Time: 200 mantissa: 0111 exp: 011 out: 011100000000	Y

Time: 300	mantissa: 1010	exp: 111	out: 11111010000	Y
Time: 400	mantissa: 0100	exp: 101	out: 00000001000	Y
Time: 500	mantissa: 1001	exp: 010	out: 11001000000	Y
Time: 600	mantissa: 0110	exp: 110	out: 00000011000	Y
Time: 700	mantissa: 0101	exp: 100	out: 00000000101	Y
Time: 800	mantissa: 0101	exp: 000	out: 00001010000	Y
Time: 900	mantissa: 0101	exp: 011	out: 01010000000	Y
Time: 1000	mantissa: 1011	exp: 100	out: 11111111011	Y
Time: 1100	mantissa: 1011	exp: 000	out: 11110110000	Y
Time: 1200	mantissa: 1011	exp: 011	out: 10110000000	Y
Time: 1300	mantissa: 1100	exp: 110	out: 11111110000	Y
Time: 1400	mantissa: 1100	exp: 011	out: 11000000000	Y

Functionality: Fully Functional

Code:

prob2.v

```
`timescale 10ps/1ps

module prob2(
    mantissa,
    exp,
    out
);

    input [3:0]    mantissa;
    input [2:0]    exp;

    output reg [10:0] out;
    always @(*) begin
        if (exp[2] == 2'b0)begin
            out = {{3{mantissa[3]}}, mantissa, {4'b0000}} << exp;
        end else begin
            out = $signed({{3{mantissa[3]}}, mantissa, {4'b0000}}) >>> (-exp);
            // $write("-exp: %h\n", -exp);
        end
    end
endmodule
```

prob2_tbench.vt

```
`timescale 10ps/1ps

module prob2_tbench;
```

```

reg [3:0]    mantissa;
reg [2:0]    exp;

wire [10:0]   out;

prob2 _prob2(
    .mantissa(mantissa),
    .exp(exp),
    .out(out)
);
initial begin

    mantissa = 4'b0100; exp = 3'b100;    //minimum attainable positive (non-
zero) value

    #10 mantissa = 4'b1000; exp = 3'b011;    //minimum attainable negative value
    #10 mantissa = 4'b0111; exp = 3'b011;    //maximum attainable positive value
    #10 mantissa = 4'b1010; exp = 3'b111;
    #10 mantissa = 4'b0100; exp = 3'b101;
    #10 mantissa = 4'b1001; exp = 3'b010;
    #10 mantissa = 4'b0110; exp = 3'b110;
    #10 mantissa = 4'b0101; exp = 3'b100;
    #10 mantissa = 4'b0101; exp = 3'b000;
    #10 mantissa = 4'b0101; exp = 3'b011;
    #10 mantissa = 4'b1011; exp = 3'b100;
    #10 mantissa = 4'b1011; exp = 3'b000;
    #10 mantissa = 4'b1011; exp = 3'b011;
    #10 mantissa = 4'b1100; exp = 3'b110;
    #10 mantissa = 4'b1100; exp = 3'b011;
    #10 $finish;
end

initial begin
    $monitor("Time: %0t | mantissa: %b | exp: %b | out: %b",
        $time, mantissa, exp, out);
end

endmodule

```

Problem 3

- a) 3 bits, exponent can be from -4 to 2.
- b) mantissa: -8 exponent: -4
- c) mantissa: 2 exponent: 1

d) mantissa: 3.5 exponent:2

e)

Time	in	mantissa	exp	
0	0001000	0100	000	Y
100	0000001	0100	101	Y
200	0100000	0100	010	Y
300	1111111	1000	100	Y
400	0010000	0100	001	Y
500	0111000	0111	010	Y
600	0111111	0111	010	Y
700	0001010	0101	000	Y
800	1000011	1000	010	Y
900	0000101	0101	111	Y
1000	0000010	0100	110	Y
1100	1111110	1000	101	Y
1200	1111100	1000	110	Y
1300	1111000	1000	111	Y
1400	1110000	1000	000	Y

Functionality: Fully Functional

Code:

prob3.v

```
`timescale 10ps/1ps

module prob3(
    in,
    mantissa,
    exp
);

    input [6:0] in;

    output reg [3:0] mantissa;
    output reg [2:0] exp;
    reg [9:0] tmp;
    integer i;

    always @(*) begin
        i = 9;
        // $write("in: %d\n", in);
        tmp = in <<< 3;
        // $write("in: %d\n", in);
        while(i > 0 && tmp[i - 1] == tmp[i])
            i = i - 1;
```

```

        exp = i - 7;
        mantissa = tmp[i -: 4];
        // $write("i: %d\n", i);
    end

endmodule

```

prob3_tbench.vt

```

`timescale 10ps/1ps

module prob3_tbench;

    wire [3:0]    mantissa;
    wire [2:0]    exp;

    reg [6:0]     in;

    prob3 _prob3(
        .in(in),
        .mantissa(mantissa),
        .exp(exp)
    );

    initial begin
        in = 7'b0001000;
        #10 in = 7'b0000001;
        #10 in = 7'b0100000;
        #10 in = 7'b1111111;
        #10 in = 7'b0010000;
        #10 in = 7'b0111000;
        #10 in = 7'b0111111;
        #10 in = 7'b0001010;
        #10 in = 7'b1000011;
        #10 in = 7'b0000101;
        #10 in = 7'b0000010;
        #10 in = 7'b1111110;
        #10 in = 7'b1111100;
        #10 in = 7'b1111000;
        #10 in = 7'b1110000;
        #10 $finish;
    end

    initial begin
        $monitor("Time: %0t | in: %b | mantissa: %b | exp: %b",
            $time, in, mantissa, exp);
    end
endmodule

```



```

end

endmodule

```

Problem 4

a)

inputs					outputs		
a	b	c	d	i	c	c	
o		l	s				
<hr/>							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0			0
0	0	1	1	1			1
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0			0
0	1	0	1	1			1
0	1	1	0	0			0
0	1	1	0	1			1
0	1	1	1	0			1
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0			0
1	0	0	1	1			1
1	0	1	0	0			0
1	0	1	0	1			1
1	0	1	1	0			1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0			0
1	1	0	0	1			1
1	1	0	1	0			1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0			1
1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

Problem 5

a	b	c	d	ci	co	cl	s
0	0	0	0	0	0	0	Y
0	0	0	0	1	0	0	Y
0	0	0	1	0	0	0	Y
0	0	0	1	1	0	1	Y
0	0	1	0	0	0	0	Y
0	0	1	0	1	0	1	Y
0	0	1	1	0	0	1	Y
0	0	1	1	1	0	1	Y
0	1	0	0	0	0	0	Y
0	1	0	0	1	0	1	Y
0	1	0	1	0	0	1	Y
0	1	0	1	1	0	1	Y
0	1	1	0	0	1	0	Y
0	1	1	0	1	1	0	Y
0	1	1	1	0	1	0	Y
0	1	1	1	1	1	1	Y
1	0	0	0	0	0	0	Y
1	0	0	0	1	0	1	Y
1	0	0	1	0	0	1	Y
1	0	0	1	1	0	1	Y
1	0	1	0	0	1	0	Y
1	0	1	0	1	1	0	Y
1	0	1	1	0	1	0	Y
1	0	1	1	1	1	1	Y
1	1	0	0	0	1	0	Y
1	1	0	0	1	1	0	Y
1	1	0	1	0	1	0	Y
1	1	0	1	1	1	1	Y
1	1	1	0	0	1	0	Y
1	1	1	0	1	1	1	Y
1	1	1	1	0	1	1	Y
1	1	1	1	1	1	1	Y

Functionality: Fully Functional

Code:

prob5.v

```
`timescale 10ps/1ps

module fourtwo(
    a,
    b,
    c,
```

```

        d,
        ci,
        co,
        c1,
        s
    );

    input  a;
    input  b;
    input  c;
    input  d;
    input  ci;

    output co;
    output c1;
    output s;

    wire    co1;
    wire    s1;
    FA fa1(
        .a(a),
        .b(b),
        .c(c),
        .co(co),
        .s(s1)
    );
    FA fa2(
        .a(s1),
        .b(d),
        .c(ci),
        .co(c1),
        .s(s)
    );
endmodule

module FA(
    a,
    b,
    c,
    co,
    s
);
    input  a;
    input  b;

```

```

    input    c;

    output   co;
    output   s;

    assign s = a ^ b ^ c;
    assign co = (a & b) | (a & c) | (b & c);
endmodule

```

prob5_tbench.vt

```

`timescale 10ps/1ps

module prob5_tbench;

    reg    a;
    reg    b;
    reg    c;
    reg    d;
    reg    ci;

    wire    c1;
    wire    co;
    wire    s;

    reg [5:0] i;

    fourtwo _fourtwo(
        .a(a),
        .b(b),
        .c(c),
        .d(d),
        .ci(ci),
        .co(co),
        .c1(c1),
        .s(s)
    );

    initial begin
        for(i = 0; i <= 5'b11111; i = i + 1)begin
            a = i[4];
            b = i[3];
            c = i[2];
            d = i[1];
            ci = i[0];
            #10;

```

```

    end
    $finish;
end


initial begin
    $write("a \t | b \t | c \t | d \t | ci \t || co \t | c1 \t | s\n");
    $monitor(" %b \t | %b \t | %b \t | %b \t | %b \t || %b \t | %b \t | %b",
        a, b, c, d, ci, co, c1, s);
end

endmodule

```

Problem 6

a)

 

b)

a	b	c	d	e	f	g	
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000000	Y
0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000001	Y
0000	0001	0000	0000	0000	0000	0000001	Y
0000	0000	0001	0000	0000	0000	0000001	Y
0000	0000	0000	0001	0000	0000	0000001	Y
0000	0000	0000	0000	0001	0000	0000001	Y
0000	0000	0000	0000	0000	0001	0000001	Y
1111	0000	0000	0000	0000	0000	1111111	Y
0000	1111	0000	0000	0000	0000	1111111	Y
0000	0000	1111	0000	0000	0000	1111111	Y
0000	0000	0000	1111	0000	0000	1111111	Y
0000	0000	0000	0000	1111	0000	1111111	Y
0000	0000	0000	0000	0000	1111	1111111	Y
0111	0000	0000	0000	0000	0000	0001111	Y
0000	0111	0000	0000	0000	0000	0001111	Y

0000		0000		0111		0000		0000		0000		000111	Y
0000		0000		0000		0111		0000		0000		000111	Y
0000		0000		0000		0000		0111		0000		000111	Y
0000		0000		0000		0000		0000		0111		000111	Y
1000		0000		0000		0000		0000		0000		111000	Y
0000		1000		0000		0000		0000		0000		111000	Y
0000		0000		1000		0000		0000		0000		111000	Y
0000		0000		0000		1000		0000		0000		111000	Y
0000		0000		0000		0000		1000		0000		111000	Y
0000		0000		0000		0000		0000		1000		111000	Y
0001		0001		0001		0001		0001		0001		000110	Y
1111		1111		1111		1111		1111		1111		111010	Y
0001		0010		0011		0100		0101		0110		010101	Y
0111		0100		0101		0101		0101		0101		011111	Y
1001		1011		1011		1011		1011		1011		100000	Y

Functionality: Fully Functional

Code:

prob6.v

```
`timescale 10ps/1ps

module prob6(
    a,
    b,
    c,
    d,
    e,
    f,
    g
);
    input [3:0] a;
    input [3:0] b;
    input [3:0] c;
    input [3:0] d;
    input [3:0] e;
    input [3:0] f;

    output [5:0] g;

    wire [4:0] e1, f1, e2, f2;
    wire [5:0] e3, f3;
    threetwo4_new _threetwo4_new_1(
        .a(a),
```

```

        .b(b),
        .c(c),
        .e(e1),
        .f(f1)
    );

    threetwo4_new _threetwo4_new_2(
        .a(d),
        .b(e),
        .c(f),
        .e(e2),
        .f(f2)
    );

    fourtwo4 _fourtwo4(
        .a(e1),
        .b(f1),
        .c(e2),
        .d(f2),
        .e(e3),
        .f(f3)
    );

    assign g = e3 + f3;
endmodule

module fourtwo4(
    a,
    b,
    c,
    d,
    e,
    f
);
    // input interface
    input  [4:0]    a;
    input  [4:0]    b;
    input  [4:0]    c;
    input  [4:0]    d;

    // output interface
    output [5:0]    e;
    output [5:0]    f;

    wire  [5:0]    co;    // intermediate "sideways" carry wires

```

```

    assign f[0] = 0;
    fourtwo num00
(.a(a[0]), .b(b[0]), .c(c[0]), .d(d[0]), .ci(0), .co(co[0]), .c1(f[1]), .s(e
[0]));
    fourtwo num01
(.a(a[1]), .b(b[1]), .c(c[1]), .d(d[1]), .ci(co[0]), .co(co[1]), .c1(f[2]), .
s(e[1]));
    fourtwo num02
(.a(a[2]), .b(b[2]), .c(c[2]), .d(d[2]), .ci(co[1]), .co(co[2]), .c1(f[3]), .
s(e[2]));
    fourtwo num03
(.a(a[3]), .b(b[3]), .c(c[3]), .d(d[3]), .ci(co[2]), .co(co[3]), .c1(f[4]), .
s(e[3]));
    fourtwo num04
(.a(a[4]), .b(b[4]), .c(c[4]), .d(d[4]), .ci(co[3]), .co(co[4]), .c1(f[5]), .
s(e[4]));
    fourtwo num05
(.a(a[4]==1), .b(b[4]==1), .c(c[4]==1), .d(d[4]==1), .ci(co[4]), .co(co[5]), .
c1(), .s(e[5]));
endmodule
module threetwo4_new(
    a,
    b,
    c,
    e,
    f
);
    // input interface
    input [3:0] a;
    input [3:0] b;
    input [3:0] c;

    // output interface
    output [4:0] e;
    output [4:0] f;

    assign f[0] = 0;
    threetwo num00 (.a(a[0]), .b(b[0]), .c(c[0]), .e(e[0]), .f(f[1]));
    threetwo num01 (.a(a[1]), .b(b[1]), .c(c[1]), .e(e[1]), .f(f[2]));
    threetwo num02 (.a(a[2]), .b(b[2]), .c(c[2]), .e(e[2]), .f(f[3]));
    threetwo num03 (.a(a[3]), .b(b[3]), .c(c[3]), .e(e[3]), .f(f[4]));
    threetwo num04 (.a(a[3] == 1), .b(b[3] == 1), .c(c[3] ==
1), .e(e[4]), .f());

```



```
endmodule
```

prob6_tbench.vt

```
`timescale 10ps/1ps
```

```
module prob6_tbench;
```

```
    reg [3:0]  a;
```

```
    reg [3:0]  b;
```

```
    reg [3:0]  c;
```

```
    reg [3:0]  d;
```

```
    reg [3:0]  e;
```

```
    reg [3:0]  f;
```

```
    wire [5:0] g;
```

```
    prob6 _prob6(
```

```
        .a(a),
```

```
        .b(b),
```

```
        .c(c),
```

```
        .d(d),
```

```
        .e(e),
```

```
        .f(f),
```

```
        .g(g)
```

```
    );
```

```
    initial begin
```

```
        a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 1; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 1; c = 0; d = 0; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 0; c = 1; d = 0; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 0; c = 0; d = 1; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = 1; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; f = 1;
```

```
        #10 a = -1; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = -1; c = 0; d = 0; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 0; c = -1; d = 0; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 0; c = 0; d = -1; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = -1; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; f = -1;
```

```
        #10 a = 7; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 7; c = 0; d = 0; e = 0; f = 0;
```

```
        #10 a = 0; b = 0; c = 7; d = 0; e = 0; f = 0;
```

```

#10 a = 0; b = 0; c = 0; d = 7; e = 0; f = 0;
#10 a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = 7; f = 0;
#10 a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; f = 7;
#10 a = -8; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; f = 0;
#10 a = 0; b = -8; c = 0; d = 0; e = 0; f = 0;
#10 a = 0; b = 0; c = -8; d = 0; e = 0; f = 0;
#10 a = 0; b = 0; c = 0; d = -8; e = 0; f = 0;
#10 a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = -8; f = 0;
#10 a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; f = -8;
#10 a = 1; b = 1; c = 1; d = 1; e = 1; f = 1;
#10 a = -1; b = -1; c = -1; d = -1; e = -1; f = -1;
#10 a = 1; b = 2; c = 3; d = 4; e = 5; f = 6;
#10 a = 7; b = 4; c = 5; d = 5; e = 5; f = 5;
#10 a = -7; b = -5; c = -5; d = -5; e = -5; f = -5;
#10 $finish;

end

initial begin
    $write("a | b | c | d | e | f || g\n");
    $monitor(" %b | %b | %b | %b | %b | %b || %b",
        a, b, c, d, e, f, g);
end

endmodule

```